

rechnung_spannungsfolger

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

zunächst Betrachtung der Ströme,

Weiter mit Pfeil nach rechts

(2+3)	$I_{p\$} = I_{m\$} = 0\$$	$I_{p\$}$ und $I_{m\$}$ sind damit definiert
$I_{p\$}$ und $I_{m\$}$	$I_{p\$} = I_{m\$} = 0\$$	$I_{p\$}$ ist damit definiert
$I_{p\$} = \frac{U_A}{U_E}$	aus (0)	$I_{p\$}$
$I_{p\$} = \frac{U_A}{U_E}$	mit	$I_{p\$}$

From:

<https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link:

https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronische_schaltungstechnik/rechnung_spannungsfolger?rev=1587843025Last update: **2021/05/09 09:54**