

rechnung_spannungsfolger

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Zunächst Betrachtung der Ströme $\rightarrow$ Weiter immer mit Pfeil nach rechts

(2+3)	$\textcolor{blue}{l}_p = \textcolor{blue}{l}_m = 0\$$	\$\textcolor{blue}{l}_p\$ und \$\textcolor{blue}{l}_m\$ sind damit definiert
$\S_{quad}^{}_{quad}^{}_{quad}$	$\S_{quad}^{}_{quad}^{}_{quad}$	$\S_{quad}^{}_{quad}^{}_{quad}$
(3) und (5)	$\textcolor{blue}{l}_o = l_m = 0\$$	\$\textcolor{blue}{l}_o\$ ist damit definiert
$\S_{quad}^{}_{quad}^{}_{quad}$	$\S_{quad}^{}_{quad}^{}_{quad}$	$\S_{quad}^{}_{quad}^{}_{quad}$

Dann Betrachtung der Spannungsverstärkung

[illegible]

From:

<https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:

Permanent link:
https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronische_schaltungstechnik/rechnung_spannungsfolger?rev=1587845575

Last update: **2021/05/09 09:54**

