

rechnung_spannungsfolger

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

$\S 1.$ Betrachtung der Ströme

aus (2+3)	$\textcolor{blue}{l_p} = \textcolor{blue}{l_m} = 0\$$	$\$l_p\$$ und $\$l_m\$$ sind damit definiert
	$\$l_{\textcolor{blue}{p}}\$$ und $\$l_{\textcolor{blue}{m}}\$$ sind damit definiert	
aus (3) und (6)	$\textcolor{blue}{l_o} = l_m = 0\$$	$\$l_o\$$ ist damit definiert
	$\$l_{\textcolor{blue}{o}}\$$ ist damit definiert	

\$II.\quad\$ Betrachtung der Spannungsverstärkung

[illegible]

From:

<https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:

https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronische_schaltungstechnik/rechnung_spannungsfolger?rev=1587857645

Last update: **2021/05/09 09:54**

