

rechnung_spannungsfolger

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

$\S 1.$ Betrachtung der Ströme

aus (2+3)	$\textcolor{blue}\{l_p\} = \textcolor{blue}\{l_m\} = 0\$$	$\$l_p\$$ und $\$l_m\$$ sind damit definiert
	$\$l_{\textcolor{blue}\{l_p\}} = \textcolor{blue}\{l_m\} = 0\$$	$\$l_{\textcolor{blue}\{l_p\}} = \textcolor{blue}\{l_m\} = 0\$$
aus (3) und (5)	$\textcolor{blue}\{l_o\} = l_m = 0\$$	$\$l_o\$$ ist damit definiert
	$\$l_{\textcolor{blue}\{l_o\}} = l_m = 0\$$	$\$l_{\textcolor{blue}\{l_o\}} = l_m = 0\$$

\$II.\quad\$ Betrachtung der Spannungsverstärkung

[illegible]

From:

<https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:

https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronische_schaltungstechnik/rechnung_spannungsfolger?rev=1627287568

Last update: **2021/07/26 10:19**

